
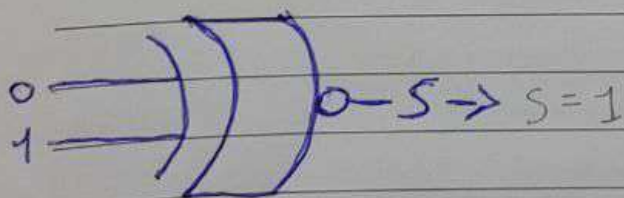
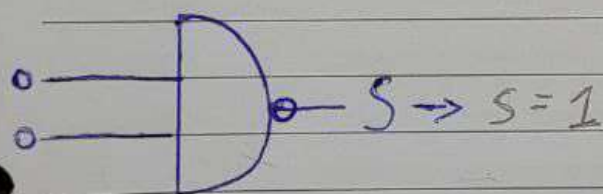
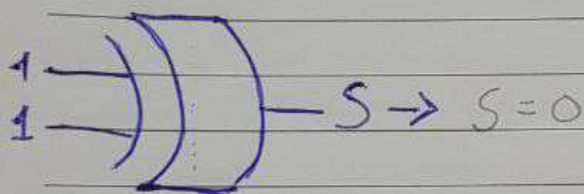
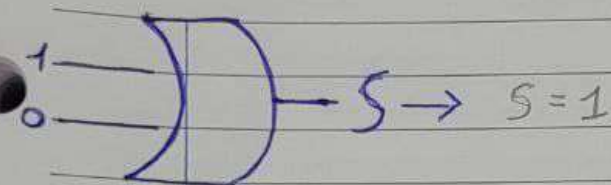


## → Exercícios sobre Portas lógicas

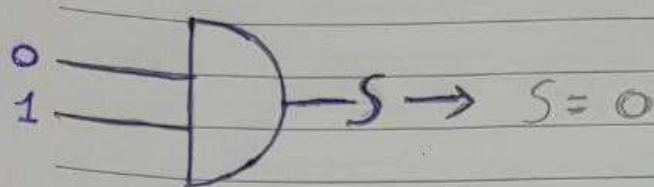
(I) Dê a saída das portas lógicas abaixo:




A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \nabla B$	$\neg(A \wedge B)$	$A \leftrightarrow B$
0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0

➡ Exercício sobre circuitos a portas de portas lógicas

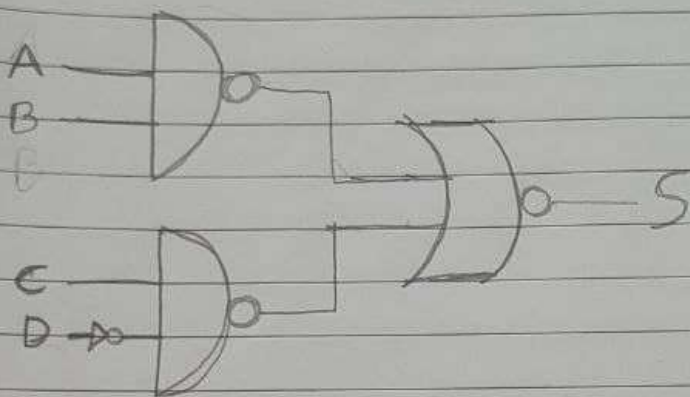I Encontre a imagem do circuito dada a expressão  
 $S = (\overline{A \cdot B}) + (\overline{C \cdot D})$



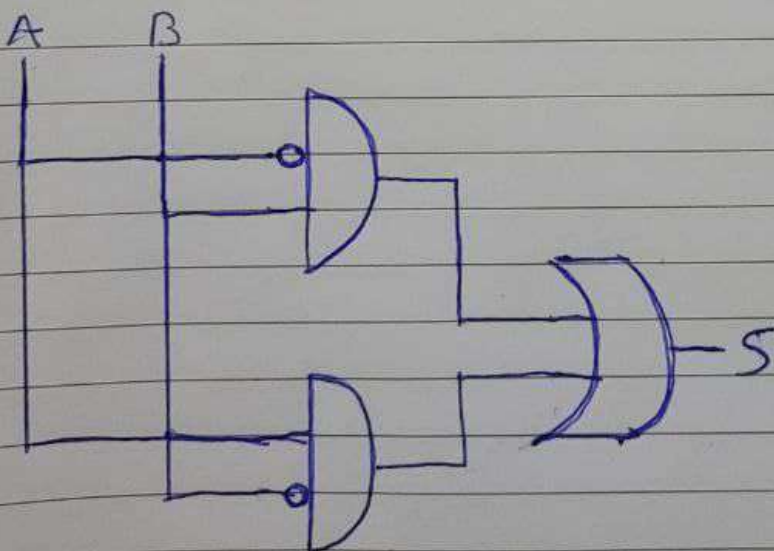II Encontre a expressão do circuito abaixo



$$S = (\overline{A \cdot B}) + (\overline{A \cdot B})$$

→ Exercício sobre Tabela verdade

(I) Encontre a Tabela verdade da expressão  $S = \overline{(A \oplus B)} \cdot C$

A	B	C	$A \oplus B$	$\overline{A \oplus B}$	$\overline{A \oplus B} \cdot C$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1